

گزارش پروژه مدار منطقی

سوال اول:

برای کشیدن فانکشن سوال با ترانزیستور از روش زیر استفاده میکنیم.


1. محاسبه f' و رسم قسمت nmos با استفاده از آن (مجموعه nmos به زمین وصل میشود)

2. محاسبه دوگان f' و رسم قسمت pmos با استفاده از آن (مجموعه pmos به power وصل میشود)

(وصل میشود)

$$f' = (A' + D') (A' + B + C') (B' + D) (A + C + D)$$

$$D(f') = AD' + A'BC' + B'D + ACD$$

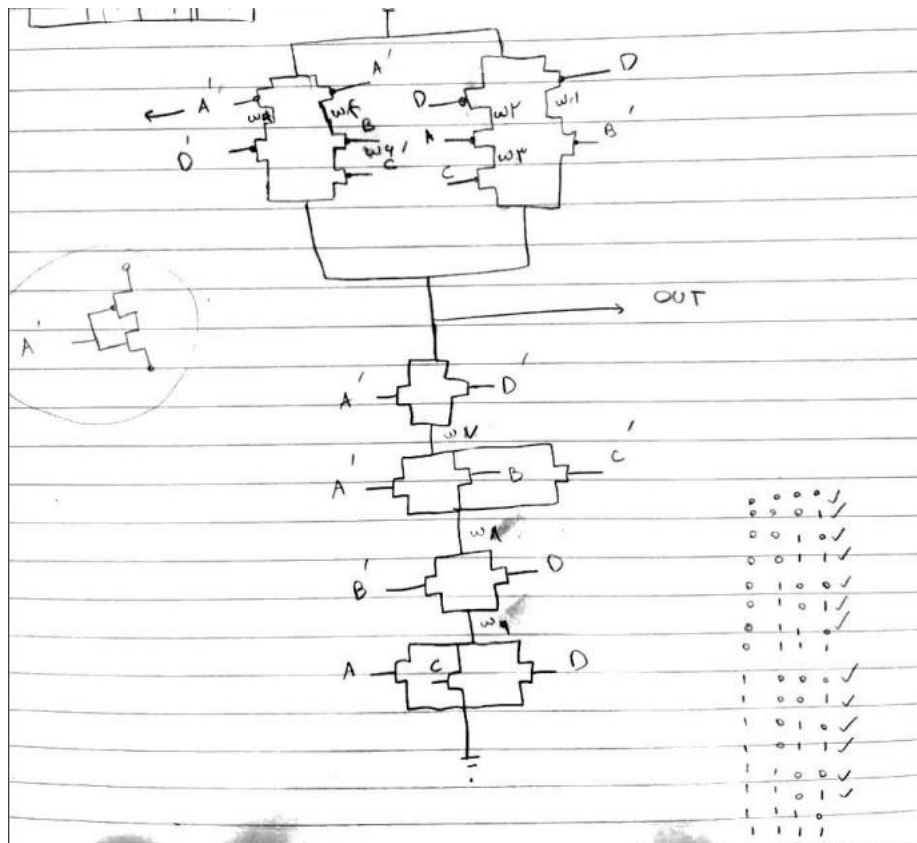

کد وریلاگ:

1. تعاریف

- تعداد wire ها و محل آنها در شکل صفحه

قبل نشان داده شده.

- جفت های pmos و nmos نشان داده

شده در خط های بعد، برای تعریف a' و b'

و c' و d' است. (شکل در صفحه قبل)

2. رسم بقیه تابع با استفاده از wire 9 که محل قرارگیری آنها در شکل صفحه قبل نشان

داده شده است.


```
1 module firstQ(a,b,c,d,out);
2   input a,b,c,d;
3   output out;
4   supply0 gnd;
5   supply1 power;
6   wire wa,wb,wc,wd;
7   wire w1,w2,w3,w4,w5,w6,w7,w8,w9;
8
9   pmos(wa,power,a);
10  nmos(wa,gnd,a);
11
12  pmos(wb,power,b);
13  nmos(wb,gnd,b);
14
15  pmos(wc,power,c);
16  nmos(wc,gnd,c);
17
18  pmos(wd,power,d);
19  nmos(wd,gnd,d);
20
```

```
22  pmos(w5,power,wa);
23  pmos(out,w5,wd);
24
25  pmos(w4,power,wa);
26  pmos(w6,w4,b);
27  pmos(out,w6,wc);
28
29
30  pmos(w2,power,d);
31  pmos(w3,w2,a);
32  pmos(out,w3,c);
33
34  pmos(w1,power,d);
35  pmos(out,w1,wb);
36
37
38  nmos(out,w7,wa);
39  nmos(out,w7,wd);
40
41  nmos(w7,w8,wa);
42  nmos(w7,w8,b);
43  nmos(w7,w8,wc);
44
45  nmos(w8,w9,wb);
46  nmos(w8,w9,d);
47
48  nmos(w9,gnd,a);
49  nmos(w9,gnd,c);
50  nmos(w9,gnd,d);
51
52  endmodule
```

تست بنچ:

در قسمت تست بنچ همه حالات a,b,c,d بررسی شد. (16 حالت)


14	initial begin	39	a = 0;
15	a = 0;	40	b = 1;
16	b = 0;	41	c = 0;
17	c = 0;	42	d = 0;
18	d = 0;	43	#20
19	#20	44	
20		45	a = 0;
21	a = 0;	46	b = 1;
22	b = 0;	47	c = 0;
23	c = 0;	48	d = 1;
24	d = 1;	49	#20
25	#20	50	
26		51	a = 0;
27	a = 0;	52	b = 1;
28	b = 0;	53	c = 1;
29	c = 1;	54	d = 0;
30	d = 0;	55	#20
31	#20	56	
32		57	a = 0;
33	a = 0;	58	b = 1;
34	b = 0;	59	c = 1;
35	c = 1;	60	d = 1;
36	d = 1;	61	#20
37	#20	62	
38		63	a = 1;
39	a = 0;	64	b = 0;
40	b = 1;	65	c = 0;

 


سوال دوم:

نحوه رسم

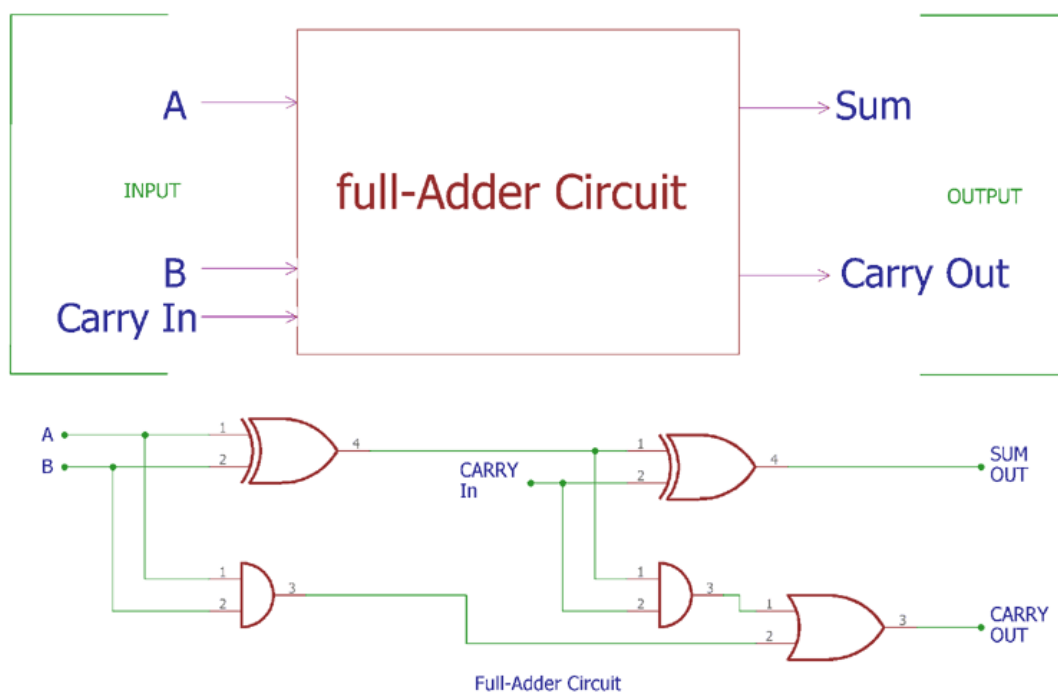1. ابتدا 1bit signed full-adder را به شکل زیر ساخته و سپس آن را کسکید میکنیم.



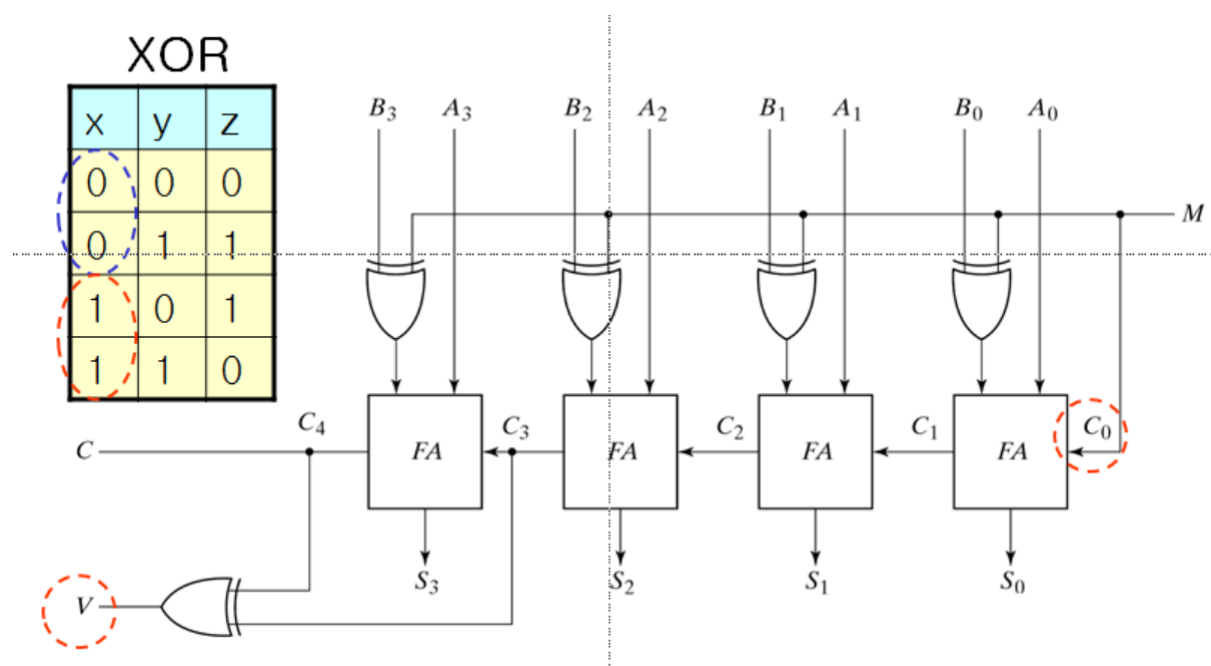2. نحوه cascade: شکل حاصل از کسکید به 4 بیت مانند زیر میشود.



کد وریلاگ:

1. تعریف متغیرها

```

1 module secondQ(a0, a1, a2, a3, b0, b1, b2, b3, S0, S1, S2, S3,out,V);
2   input a0, a1, a2, a3,b0, b1, b2, b3;
3   output S0, S1, S2, S3,out,V;
4   wire c1, c2, c3;
5   wire X0, X1, X2, X3;
6   wire S0, S1, S2, S3;
7   supply0 M;
8

```

2. بدنه اصلی کد: از 4 بخش تشکیل شده. در هر بخش با توجه به فرم کسکید شده full-

```

10 xor(X0, b0, M);
11 wire W1, W2, W3;
12
13 xor(W1, a0, X0);
14 and(W2, W1, M);
15 and(W3, a0, X0);
16
17 xor(S0, W1, M);
18 or(C1, W2, W3);

```

adder آن را با گیت های منطقی رسم میکنیم.

xor اول در حالت کسکید شده وجود دارد (طبق شکل دوم)

سپس باید a0 و نتیجه xor (که در اینجا با X0) نشان دادیم

، با استفاده 1 bit full-adder جمع کنیم. پس به بدنه جمع

کننده 1 بیتی میرویم تا آن را پیاده سازی کنیم. (طبق شکل اول در صفحه قبل)

درواقع باید هر جا در شکل 1، B میبینیم با X0 جایگذاری کنیم. S0 بیت اول خروجی است.

(برای رسم full-adder تعدادی وایر دیگر هم نیاز بود که با wi تعریف شده است).

به همین شکل بخش دوم و سوم و چهارم را نیز رسم میکنیم.

22 xor(X1, b1, M);	34 xor(X2, b2, M);	46 xor(X3, b3, M);
23 wire W4, W5, W6;	35 wire W7, W8, W9;	47 wire W10, W11, W12;
24	36	48
25 xor(W4, a1, X1);	37 xor(W7, a2, X2);	49 xor(W10, a3, X3);
26 and(W5, W4, c1);	38 and(W8, W7, c2);	50 and(W11, W10, c3);
27 and(W6, a1, X1);	39 and(W9, a2, X2);	51 and(W12, a3, X3);
28	40	52
29 xor(S1, W4, c1);	41 xor(S2, W7, c2);	53 xor(S3, W10, c3);
30 or(c2, W5, W6);	42 or(c3, W8, W9);	54 or(C, W11, W12);
		--

در آخر هم برای تشخیص overflow از xor نهایی شکل دوم صفحه قبل استفاده میکنیم.

تست بنچ :

8	initial begin	22	// a = 7	35	// a = -5	49	// a = -7
9	// a = 5	23	a0 = 1;	36	a0 = 1;	50	a0 = 1;
10	a0 = 1;	24	a1 = 1;	37	a1 = 1;	51	a1 = 0;
11	a1 = 0;	25	a2 = 1;	38	a2 = 0;	52	a2 = 0;
12	a2 = 1;	26	a3 = 0;	39	a3 = 1;	53	a3 = 1;
13	a3 = 0;	27		40		54	
14		28	// b = 6	41	// b = -1	55	// b = -6
15	// b = 1	29	b0 = 0;	42	b0 = 1;	56	b0 = 0;
16	b0 = 1;	30	b1 = 1;	43	b1 = 1;	57	b1 = 1;
17	b1 = 0;	31	b2 = 1;	44	b2 = 1;	58	b2 = 0;
18	b2 = 0;	32	b3 = 0;	45	b3 = 1;	59	b3 = 1;
19	b3 = 0;	33	#20;	46	#20;	60	#20
20	#20;						

سوال سوم:

برای مرحله قبل وریلاگ توضیح خاصی وجود ندارد.

کد وریلاگ:

```
1 module ALU(a,b,op,out);
2     input signed [5:0] a,b;
3     input signed [1:0] op;
4     output signed [5:0] out;
5     assign out = op[1]?(op[0]?((a+a--b) > 0 ? a+a-b : b-a-a): -b) : (op[0]? a+b+b+b: (a <<< 2)+(b >>> 1));
6 endmodule
```

1. ورودی ها: a و b 6 بیتی هستند. (قرار است اعمال روی آنها انجام شود)، op عملیات را

مشخص میکند

2. در قسمت assign به ترتیب حالات زیر از چپ به راست چک شده (ترتیب زمانی مدنظر

نیست)

11,10,01,00

تست بنچ:

```
1 'include "ALU.v";
2 module ALU_tb;
3     reg signed[5:0] a;
4     reg signed[5:0] b;
5     reg signed[1:0] op;
6     wire signed [7:0] out;
7     ALU result (a,b,op,out);
8
9     initial begin
10         a='d1;
11         b='d5;
12         op='b00;
13         #5;
14
15         a='d1;
16         b='d5;
17         op=2'b01;
18         #5;
19
20         a='d1;
21         b='d5;
22         op='b10;
23         #5;
24
25         a='d1;
26         b='d5;
27         op='b11;
28         #5;
29     end
```

```
30
31 a='d2;
32 b='d2;
33 op='b00;
34 #5;
35
36 a='d2;
37 b='d2;
38 op=2'b01;
39 #5;
40
41 a='d2;
42 b='d2;
43 op='b10;
44 #5;
45
46 a='d2;
47 b='d2;
48 op='b11;
49 #5;
50 end
51 endmodule
```

